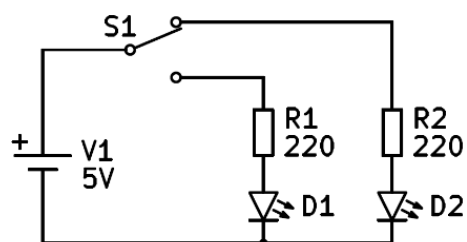





Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

1. Realiza el cableado de los siguientes circuitos eléctricos:




(4,0 p.)





14

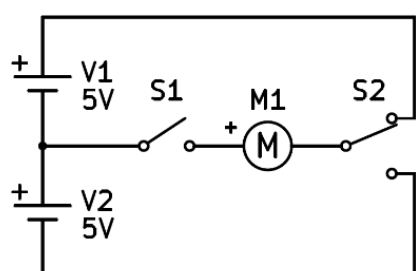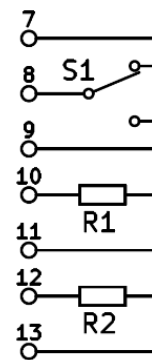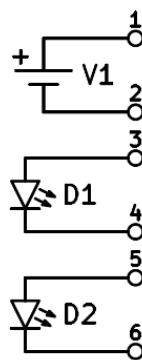


11

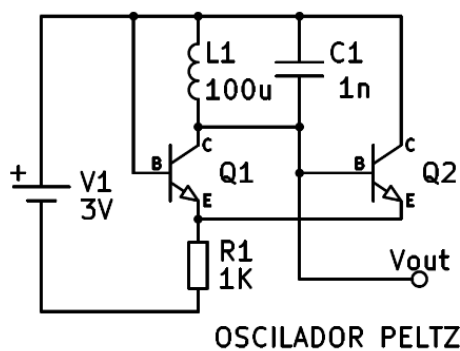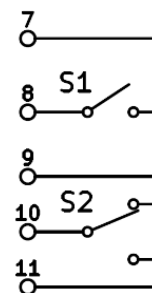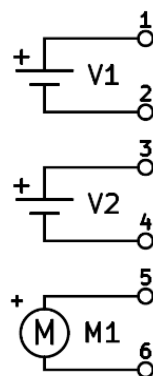



20

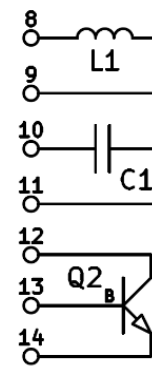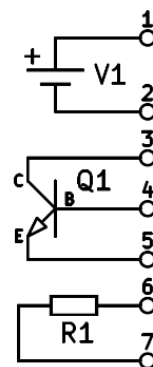

Vout

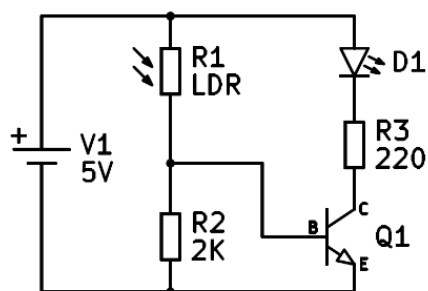


17

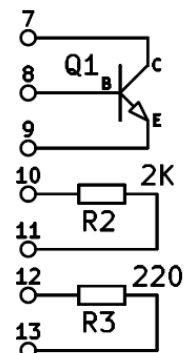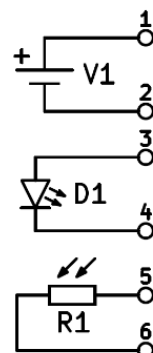


2. Resuelve todas las magnitudes de los siguientes circuitos:


(6,0 p.)

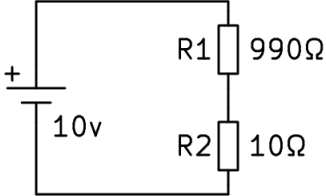

	V	I	R
R1			
R2			
R12			

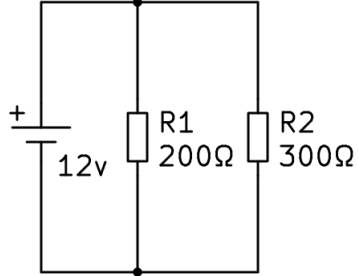


	V	I	R
R1			
R2			
R12			

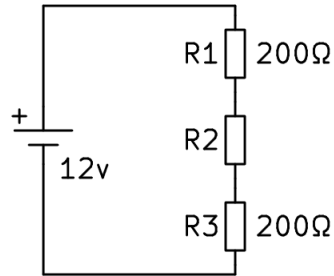


	V	I	R
R1			
R2			
R3			
R13			
R123			

$V_{R2} = 8V$

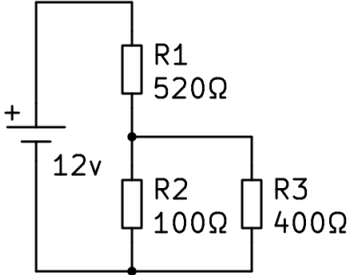

	V	I	R
R1			
R2			
R3			
R23			
R123			

19

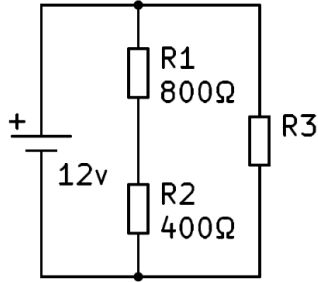

	V	I	R
R1			
R2			
R3			
R12			
R123			

$I_{total} = 20mA$