


Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

- | | |
|--|--|
| 1. ¿Qué es una puerta lógica? ¿Qué se puede llegar a construir con las puertas lógicas? (0,8 p.) | 4. ¿Cómo se comportan tres puertas NOT conectadas en serie? (0,8 p.) |
| 2. Dibuja el símbolo de la puerta NOT y escribe debajo su función lógica y sus tres diferentes nombres. (0,8 p.) | 5. Dibuja el símbolo de la puerta lógica NOR, su función lógica y su tabla de verdad. (0,8 p.) |
| 3. Dibuja la tabla de verdad de la puerta NOT con valores numéricos 0 y 1 y otra tabla con valores lógicos L y H. (0,8 p.) | 6. Dibuja una puerta lógica OR de tres entradas y su tabla de verdad. (0,8 p.) |

7. Dibuja el símbolo de la puerta lógica NAND, su función lógica y su tabla de verdad. (0,8 p.)

8. Dibuja una puerta lógica AND de tres entradas y su tabla de verdad. (0,8 p.)

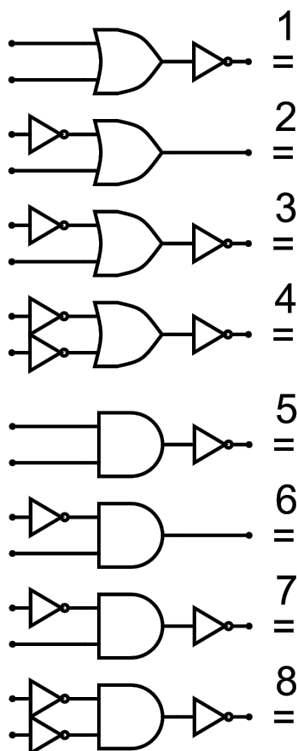9. Transforma las siguientes puertas lógicas para que utilicen la puerta alternativa según las leyes de De Morgan. (1,0 p.)



10. Dibuja el símbolo de la puerta lógica XOR, su función lógica y su tabla de verdad. (0,8 p.)

11. Dibuja el símbolo de la puerta lógica XOR de tres entradas y su tabla de verdad. (0,8 p.)

12. Dibuja la tabla de verdad del siguiente circuito. (1,0 p.)

