

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

- | | |
|---|--|
| 1. ¿Qué tipo de circuito digital es un biestable RS y para qué sirve? (0,8 p.) | 4. Dibuja el circuito de un biestable D con el nombre de sus entradas y salidas. (0,8 p.) |
| 2. ¿Cuántas entradas tiene un biestable RS y qué función cumple cada una? (0,8 p.) | 5. Explica qué función tienen cada una de las entradas y salidas del biestable D (0,8 p.) |
| 3. Dibuja el circuito de un biestable RS con puertas NOR.
La entrada SET debe valer 1 y la entrada RESET debe valer cero. Dibuja los valores correctos de las salidas Q y /Q. (0,8 p.) | 6. Dibuja la tabla de verdad de un biestable D y explica brevemente su funcionamiento normal. (1,0 p.) |

7. Dibuja el circuito de un biestable JK con el nombre de sus entradas y de sus salidas. (0,8 p.)

8. Dibuja la tabla de verdad de un biestable JK y explica brevemente su funcionamiento normal. (1,0 p.)

9. ¿Puede tener el biestable JK una entrada prohibida o indeterminada?
¿Qué se puede construir con el biestable JK gracias a ese funcionamiento? (0,8 p.)

10. ¿Qué es un biestable T, por qué se llama así y para qué sirve? (0,8 p.)

11. Dibuja el circuito de un biestable T con el nombre de sus entradas y de sus salidas. (0,8 p.)

12. ¿Tienen el biestable T alguna semejanza con el biestable JK? Explica la respuesta (0,8 p.)