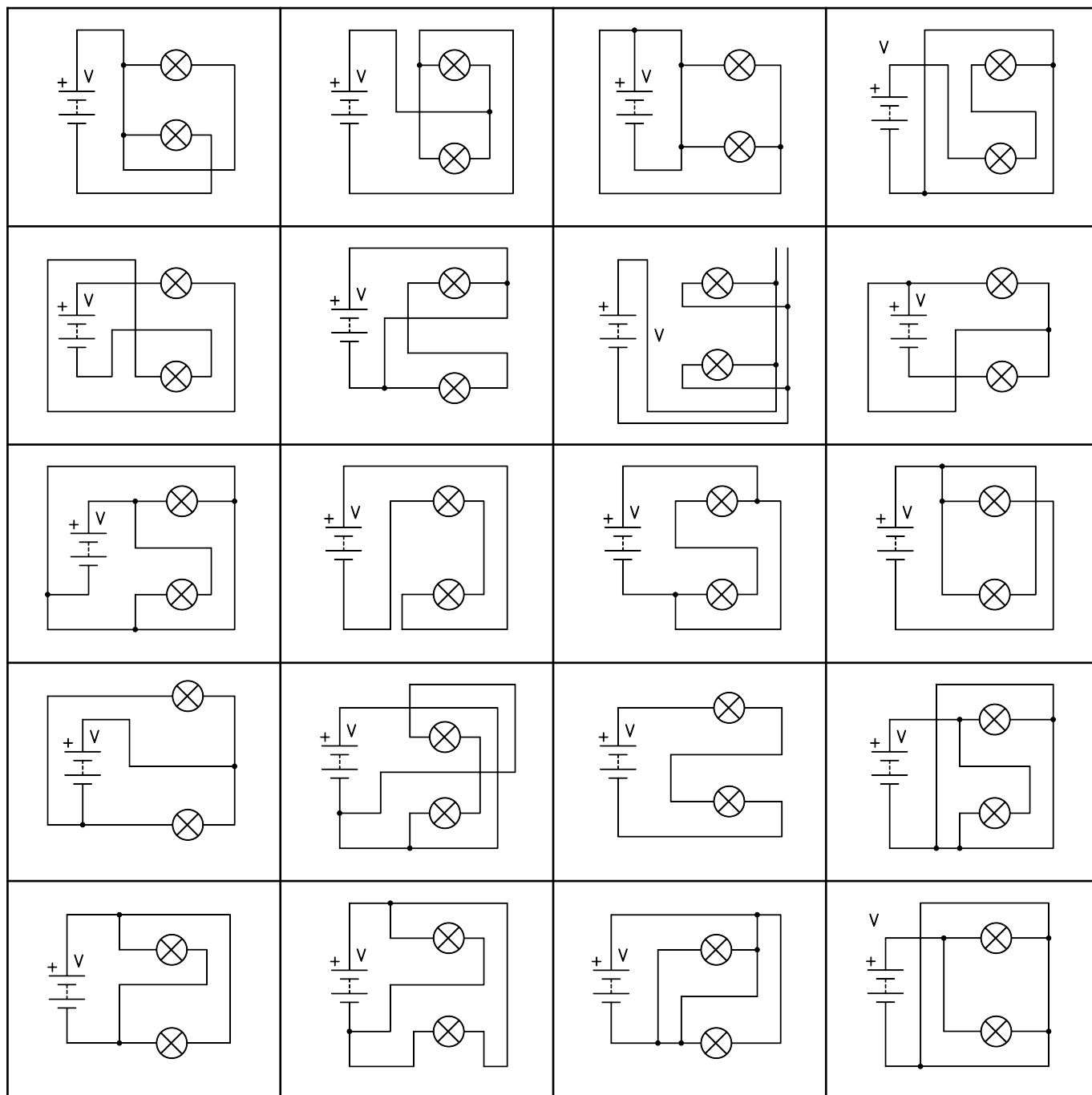


Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

1. Identifica cada circuito como conexión serie, paralelo, cortocircuito de pila o cortocircuito de bombi-lla. (3,4 p.)



2. ¿Cuál es el valor de las resistencias con los siguientes colores? (1,6 p.)

0=Negro, 1=Marrón, 2=Rojo, 3=Naranja, 4=Amarillo, 5=Verde, 6=Azul, 7=Violeta, 8=Gris, 9=Blanco

NARANJA, BLANCO, NEGRO, ORO	MARRÓN, ROJO, NARANJA, ORO
AMARILLO, VIOLETA, ROJO, ORO	GRIS, ROJO, MARRÓN, ORO
ROJO, NEGRO, AMARILLO, ORO	MARRÓN, VERDE, VERDE, ORO
GRIS, ROJO, ORO, ORO	MARRÓN, NEGRO, NARANJA, ORO

3. ¿Qué colores deben tener las resistencias con los siguientes valores?

(1,6 p.)

0=Negro, 1=Marrón, 2=Rojo, 3=Naranja, 4=Amarillo, 5=Verde, 6=Azul, 7=Violeta, 8=Gris, 9=Blanco

12 Ω	100 Ω
2,7 k Ω	3,3 M Ω
470 k Ω	15 k Ω
220 Ω	1,8 Ω

4. Calcula la resistencia equivalente de los siguientes circuitos.

(3,4 p.)

