

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____


1. Dibuja el símbolo de un Amplificador Operacional ideal. (0,5 p.)

2. Describe brevemente el funcionamiento de un Amplificador Operacional. (0,6 p.)

3. ¿Cuántos terminales tiene un Amplificador Operacional real y cómo se llaman? (0,5 p.)

4. Escribe tres ventajas y una desventaja del Amplificador Operacional respecto a las etapas de transistores discretos. (0,6 p.)

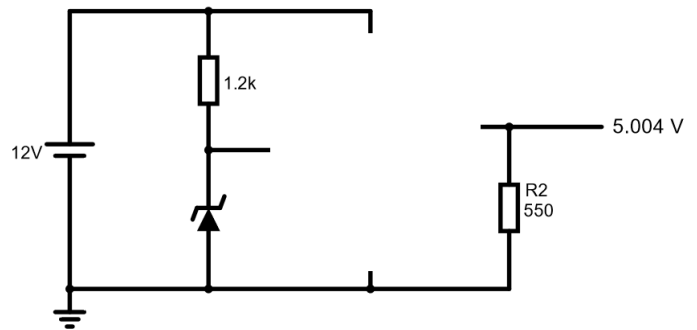5. Añade al circuito de la figura un Amplificador Operacional seguidor. (0,6 p.)




6. ¿Para qué sirve el Amplificador Operacional del circuito anterior? (0,6 p.)

7. Dibuja el esquema de un Amplificador Operacional inversor. (0,6 p.)

8. Escribe la fórmula de la ganancia del amplificador anterior. (0,6 p.)

9. ¿Qué resistencia de entrada tiene el Amplificador Operacional inversor? (0,6 p.)

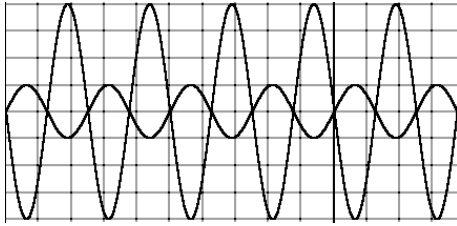10. En la siguiente gráfica se representan la señal de entrada (pequeña) y la señal de salida (grande) de un amplificador. ¿Qué ganancia tiene el amplificador? (0,6 p.)



11. El amplificador anterior ¿Es inversor o no inversor? Explica la respuesta. (0,6 p.)

12. Dibuja el esquema de un Amplificador Operacional sumador. (0,6 p.)

13. ¿Qué tipo de realimentación tiene el circuito anterior y cómo lo sabes? (0,6 p.)

14. Dibuja el esquema de un Amplificador Operacional no inversor. (0,6 p.)

15. ¿Qué ganancia tiene el circuito anterior? (0,6 p.)

16. ¿Qué resistencia de entrada tiene el Amplificador Operacional no inversor? (0,6 p.)

17. Dibuja una señal triangular de entrada y la señal de salida correspondiente de un amplificador no inversor de ganancia 3. (0,6 p.)

