

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

- | | |
|---|--|
| 1. Dibuja un esquema simplificado de dos transistores NPN trabajando en configuración Darlington. (1 p.) | 4. ¿Qué función realiza una etapa push-pull y dónde se puede encontrar? (1 p.) |
| 2. Enumera una ventaja y un inconveniente del esquema Darlington frente a un transistor individual. (1 p.) | 5. Dibuja un esquema simplificado de dos transistores NPN trabajando en configuración de par diferencial. (1 p.) |
| 3. Dibuja un esquema simplificado de dos transistores bipolares trabajando en configuración push-pull. (1 p.) | 6. ¿Cuál es la función principal que tiene un par diferencial? (1 p.) |

7. Dibuja un esquema realista de una fuente de corriente constante basada en transistores NPN, que alimente a una resistencia de 500 ohmios. (1 p.)

10. Enumera tres ventajas de los transistores MOSFET respecto de los transistores bipolares. (1 p.)

8. Calcula aproximadamente la resistencia de base necesaria para que la fuente de corriente anterior entregue 15 miliamperios. (1 p.)

9. Dibuja un esquema realista de un transistor MOSFET trabajando como interruptor controlado por tensión que enciende y apaga una lámpara. (1 p.)

