


Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

- | | |
|---|---|
| 1. Dibuja el símbolo de un transistor NPN y añade el nombre de sus terminales. (1 p.) | 5. ¿Cuál es la función principal de un transistor funcionando en configuración de emisor común? (1 p.) |
| 2. ¿Qué función tiene un transistor bipolar? (1 p.) | |
| 3. ¿Qué ocurre cuando un transistor bipolar está saturado? (1 p.) | 6. Dibuja un esquema simplificado de un transistor NPN trabajando en configuración de colector común, mostrando por dónde llega la señal de entrada y por dónde sale la señal amplificada. (1 p.) |
| 4. Dibuja un esquema simplificado de un transistor NPN trabajando en configuración de emisor común, mostrando por dónde llega la señal de entrada y por dónde sale la señal amplificada. (1 p.) | 7. ¿Cuál es la función principal de un transistor funcionando en configuración de colector común? (1 p.) |

8. Dibuja un esquema simplificado de un transistor NPN trabajando en configuración de base común, mostrando por dónde llega la señal de entrada y por dónde sale la señal amplificada. (1 p.)

9. ¿Cuál es la función principal de un transistor funcionando en configuración de base común? (1 p.)

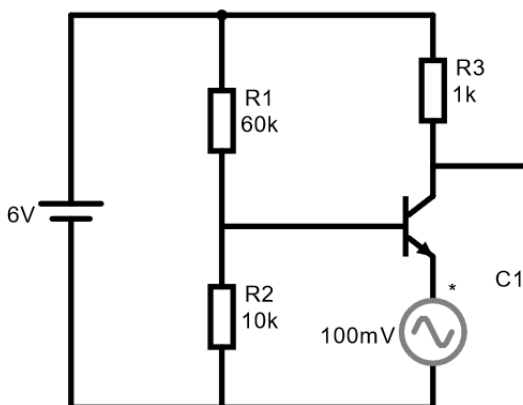10. ¿En qué configuración está el siguiente circuito? Justifica tu respuesta. (0,5 p.)



11. ¿Qué ocurrirá si aumentamos la resistencia R3 del circuito anterior a 2k ohmios? (0,5 p.)