

CABLEADO CON BORNAS. SENSOR CREPUSCULAR

ESQUEMA ELÉCTRICO

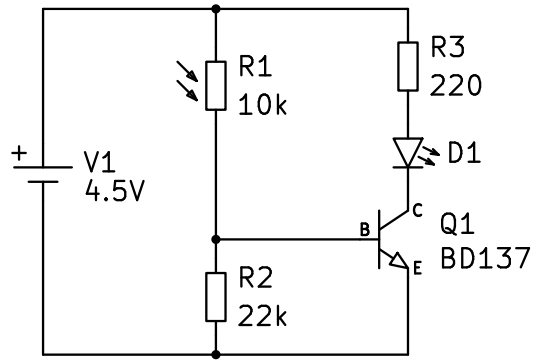

SENSOR DE ILUMINACIÓN
AMBIENTAL CON LDR

LISTADO DE COMPONENTES

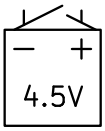


1 x PILA DE PETACA




1 x LDR
10K OHMIOS NOMINALES



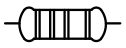
1 x RESISTENCIA 22K
ROJO, ROJO, NARANJA, ORO



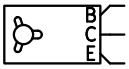1 x RESISTENCIA 220
ROJO, ROJO, MARRÓN, ORO




1 x TRANSISTOR NPN
BD137

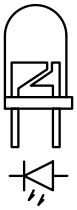

1 x LED BLANCO 5MM
ALTA LUMINOSIDAD


CABLEADO DEL CIRCUITO

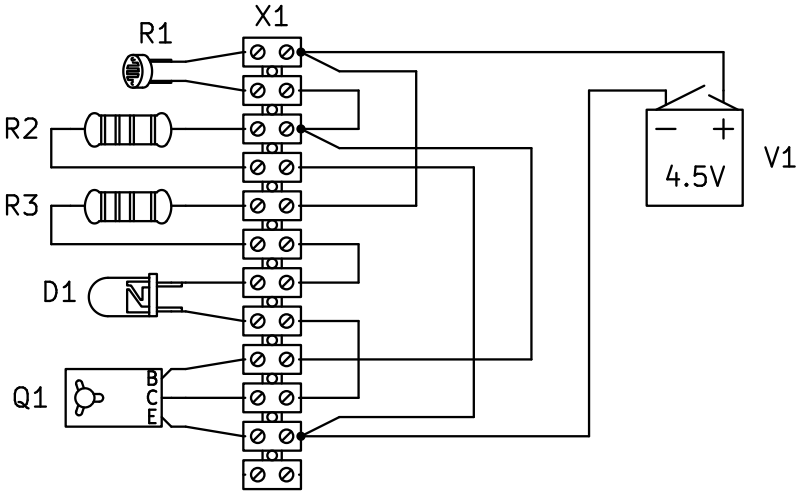

CC BY-SA 4.0 www.picuino.com


CABLEADO CON BORNAS. SENSOR CREPUSCULAR

ESQUEMA ELÉCTRICO

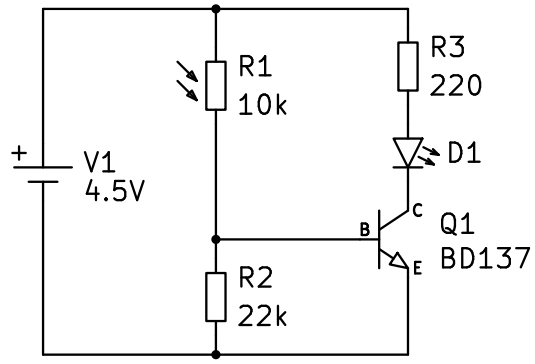

SENSOR DE ILUMINACIÓN
AMBIENTAL CON LDR


LISTADO DE COMPONENTES

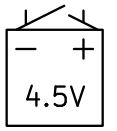










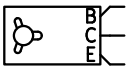

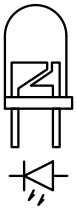

CABLEADO DEL CIRCUITO

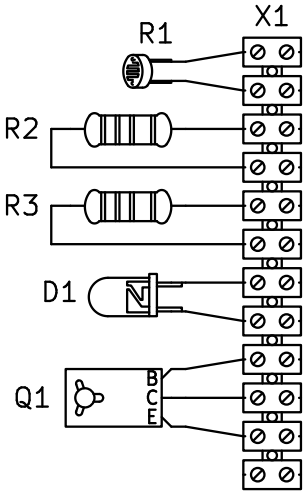

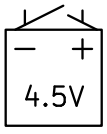

V1

CC BY-SA 4.0 www.picuino.com